

Ayudantía 11 - Amplificadores Operacionales

Pedro Morales Nadal

pedro.morales1@mail.udp.cl

📞 +56 9 30915977

Edicson Solar Salinas

edicson.solar@mail.udp.cl

📞 +56 9 92763279


Shi Hao Zhang

shi.zhang@mail.udp.cl

📞 +56 9 90787770

¿Qué veremos?

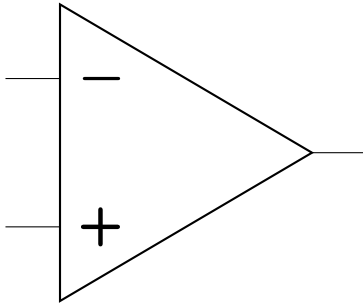
- Amplificadores Operacionales
 - ▶ Configuraciones
- Ejercicios



Dispositivo electrónico que amplifica la diferencia de voltaje entre sus dos entradas


Configuraciones

Inversor

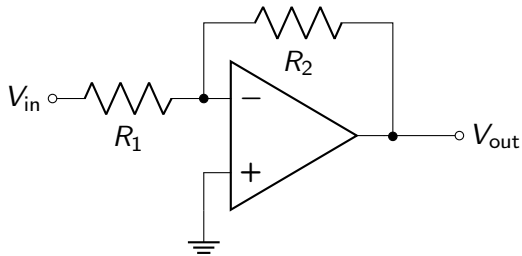


Configuraciones

Seguidor de Voltaje

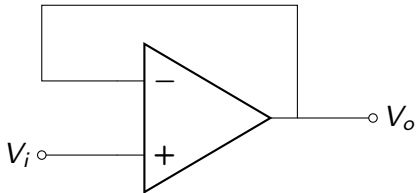

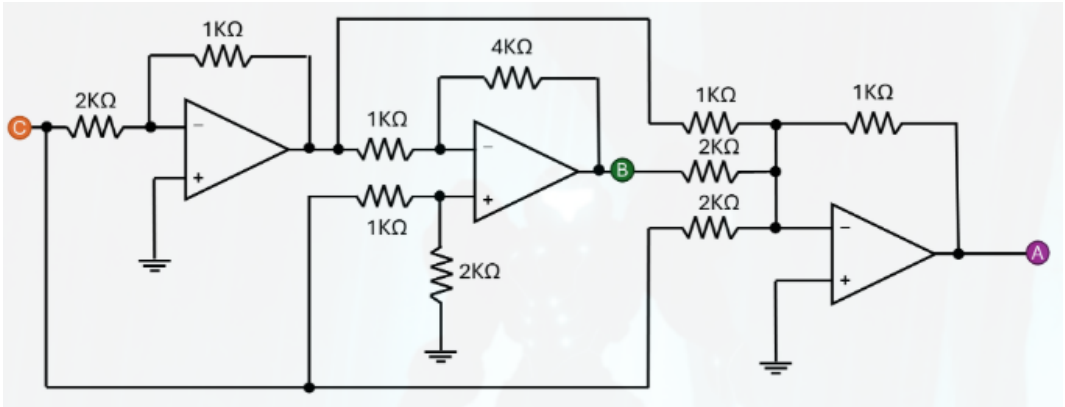Ejercicio

Si en el siguiente circuito, **B** tiene un valor de 8 V, determine los voltajes en los puntos **A** y **C**.



- Repositorio de ayudantías
- Playlist de ayudantías
- Ayudantía 11 - OpAmps (Video)
- Ejercicios de OpAmps (Video)

¿DUDAS?



CHAO GENTE

