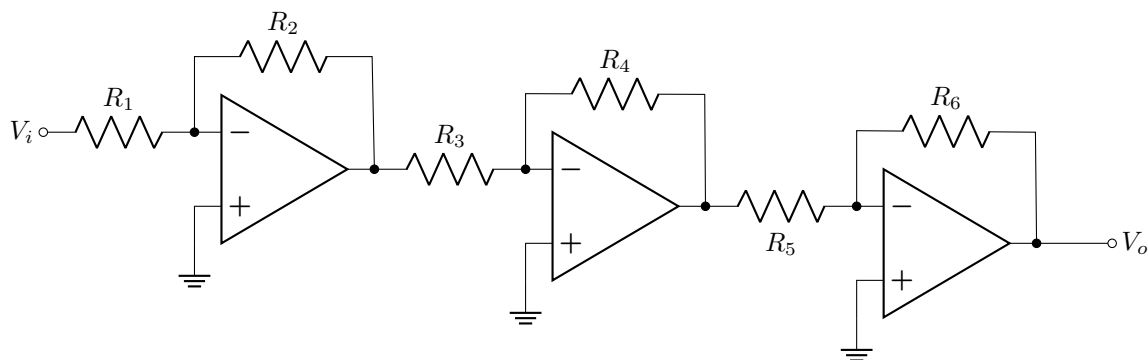


Electrónica y Electrotecnia
Pedro Morales Nadal (pedro.morales1@mail.udp.cl)
Edicson Solar Salinas (edicson.solar@mail.udp.cl)
Shi Hao Zhang (shi.zhang@mail.udp.cl)

1) Calcular la ganancia del voltaje total para el siguiente circuito



2) Determinar V_o en el siguiente circuito

