

Ayudantía 9 - Amplificadores Operacionales II: Ejercicios

Electrónica y Electrotecnia

Pedro Morales Nadal

pedro.morales1@mail.udp.cl

📞 +56 9 30915977

Edicson Solar Salinas

edicson.solar@mail.udp.cl

📞 +56 9 92763279

Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones

4 de noviembre de 2025

¿Qué veremos?


- Preguntarles si tienen dudas
- Ejercicios
 - ▶ Ejercicios
 - ▶ Ejercicios

DUDAS?

Ejercicio 1

Suavecito


Para el siguiente circuito, calcule justificadamente cuanto es el valor de V_1 y V_2 , con $V_O = -16\text{ V}$, $V_1 = 2V_2$, $R_0 = 2R_1$ y $R_1 = 2R_2$

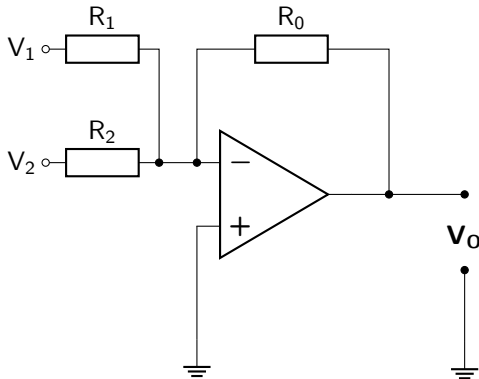

Ejercicio 2

Mínimo esfuerzo


Para el siguiente circuito, calcule V_O

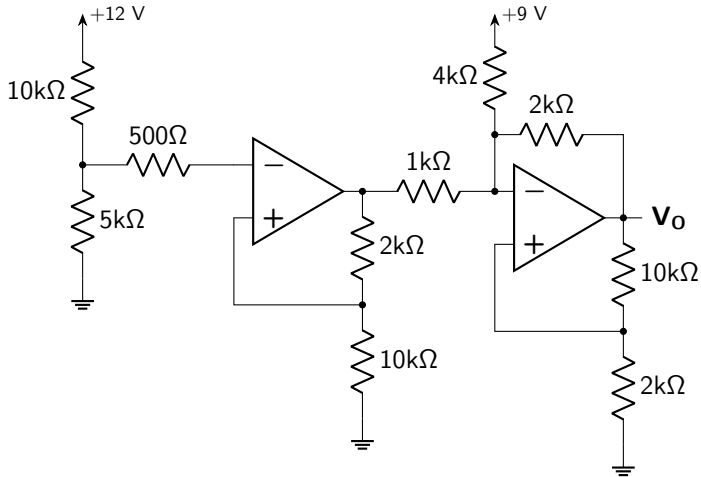

Ejercicio 3

Un poquito más de esfuerzo



En el circuito, se desea encontrar una expresión de la tensión de salida del circuito (V_o) en función de las dos entradas (V_1 y V_2). Dele nomás.

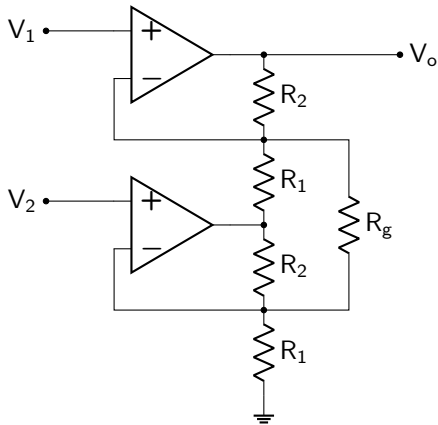

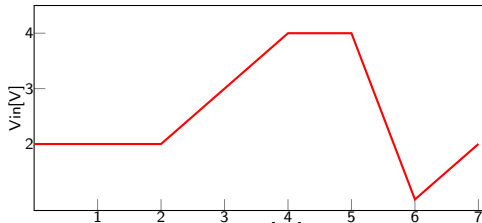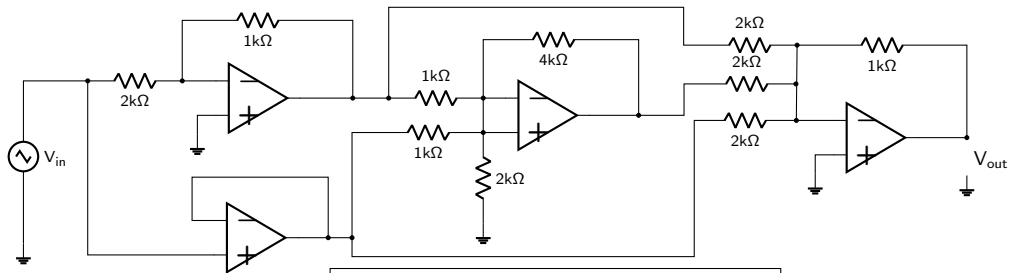Ejercicio 4

Gráfico

En el circuito de desea saber la gráfica de V_{out} para una entrada (V_{in}) según el gráfico



- Repositorio de ayudantías
- Ayudantía - OpAmps - Semestre Pasado (Video)
- Ejercicios de OpAmps - Semestre Pasado (Video)

¿DUDAS?



CHAO GENTE

